

## **Versuch 354**

# **Gedämpfte und erzwungene Schwingungen**

Nico Schaffrath

nico.schaffrath@tu-dortmund.de

Mira Arndt

mira.arndt@tu-dortmund.de

Durchführung: 10.12.2019

Abgabe: 17.12.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

# **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Ziel</b>	<b>3</b>
<b>2 Theorie</b>	<b>3</b>
2.1 Der ideale Schwingkreis . . . . .	3
2.2 Der reale Schwingkreis . . . . .	3
2.2.1 Der Schwingfall . . . . .	5
2.2.2 Der Kriechfall . . . . .	6
2.2.3 Der aperiodische Grenzfall . . . . .	6
2.3 Erzwungene Schwingungen . . . . .	7
<b>3 Durchführung</b>	<b>8</b>
3.0.1 Untersuchung der Amplitude und Berechnung des Dämpfungswiderstandes . . . . .	8
3.0.2 Berechnung von dem Widerstand $R_{ap}$ . . . . .	9
3.0.3 Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung . . . . .	10
3.0.4 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung . . . . .	10
<b>4 Auswertung</b>	<b>11</b>
4.1 Dämpfung des elektrischen Schwingkreises . . . . .	11
4.2 Aperiodischer Grenzfall . . . . .	14
4.3 Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung . . . . .	15
4.4 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorenspannung . . . . .	18
<b>5 Diskussion</b>	<b>20</b>
<b>6 Anhang</b>	<b>21</b>
<b>Literatur</b>	<b>23</b>

# 1 Ziel

In diesem Versuch soll die Zeitabhängigkeit der Amplitude eines gedämpften Schwingkreises untersucht werden und daraus der Dämpfungswiderstand bestimmt werden. Weiterhin soll der Dämpfungswiderstand  $R_{ap}$  bestimmt werden, bei dem der aperiodische Grenzfall vorliegt. Zuletzt soll die Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung, ebenso wie die Frequenzabhängigkeit der Phase zwischen der erzeugenden Spannung und der Kondensatorspannung  $U_C$  bestimmt werden.

## 2 Theorie

### 2.1 Der ideale Schwingkreis

Ein idealer Schwingkreis setzt sich aus einem Kondensator mit der Kapazität  $C$  und einer Spule mit der Induktivität  $L$  zusammen. Unter der Voraussetzung, dass diesem einmalig Energie hinzugeführt wurde, bleibt diese im System erhalten. Hierbei kommt es zwischen dem Kondensator und der Spule zu einem periodischen Austausch der Energie. Ist der Kondensator geladen, bildet sich ein elektrisches Feld aus, in dem die Energie steckt. Nimmt nun das elektrische Feld ab, indem sich die Ladungen durch den Draht und damit auch durch die Spule bewegen, baut sich in dieser ein magnetisches Feld auf. Wenn sich nun wiederum das magnetische Feld abbaut, baut sich das elektrische Feld auf. Ab diesem Punkt wiederholt sich der Vorgang.


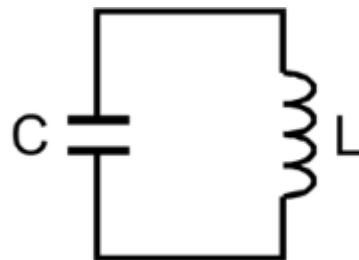


Abbildung 1: Schaltskizze eines ungedämpften Schwingkreises

### 2.2 Der reale Schwingkreis

Der Unterschied zwischen idealem und realem Schwingkreis liegt darin, dass bei einem realen Schwingkreis ein ohmscher Widerstand eingebaut ist. Somit verliert der Schwingkreis über jede Periode hinweg Energie in Form von Joulscher Wärme. Diese Schaltung wird als gedämpfter Schwingkreis bezeichnet.

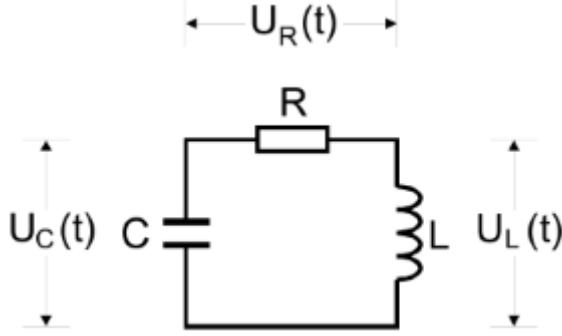

**Abbildung 2:** Schaltkizze eines gedämpften Schwingkreises

Wie der Abbildung entnommen werden kann, bildet der RCL-Schwingkreis eine Masche. Nach dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz ist die Summe aller Spannungen in einer geschlossenen Masche gleich null. Somit ergibt sich für den RCL-Kreis die Gleichung

$$U_R(t) + U_C(t) + U_L(t) = 0. \quad (1)$$

Dabei gelten für die Spannungen die Beziehungen

$$\begin{aligned} U_R(t) &= RI(t) \\ U_C(t) &= \frac{Q(t)}{C} \\ U_L(t) &= L \frac{dI}{dt}, \end{aligned}$$

wobei für die Stromstärke

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \quad (2)$$

gelten soll. Mithilfe dieser Zusammenhänge ergibt sich aus 1 die lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\ddot{I}(t) + \frac{R}{L}\dot{I}(t) + \frac{1}{RC}I(t) = 0, \quad (3)$$

welche sich mit Hilfe des Ansatzes

$$I(t) = U e^{i\omega t} \quad (4)$$

lösen lässt. Durch Einsetzen des Ansatzes ergibt sich schließlich die charakteristische Gleichung

$$-w^2 + i\frac{R}{L}w + \frac{1}{LC} = 0. \quad (5)$$

Mit den beiden Kreisfrequenzen  $w_1$  und  $w_2$

$$w_{1,2} = i\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (6)$$

kann die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$I(t) = U_1 e^{i w_1 t} + U_2 e^{i w_2 t}, \quad (7)$$

wobei  $U_1$  und  $U_2$  komplexe Koeffizienten darstellen, bestimmt werden. Wird nun die Darstellung

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{R}{4\pi L} \\ \nu &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \end{aligned} \quad (8)$$

verwendet, lässt sich 7 zu

$$I(t) = e^{-2\pi\mu t} (U_1 e^{i 2\pi\nu t} + U_2 e^{-i 2\pi\nu t}) \quad (9)$$

umschreiben. Dabei kann zwischen drei Fällen unterschieden werden, die nun vorgestellt werden sollen.

### 2.2.1 Der Schwingfall

Der erste Fall tritt dann ein, wenn  $\frac{1}{LC} > \frac{R^2}{4L^2}$  gilt, was bedeutet, dass  $\nu_{1,2}$  zu imaginären Größen werden. Damit eine reelle Lösung Zustände kommt, muss zwischen  $U_1$  und  $U_2$  notwendigerweise die Beziehung  $U_1 = \bar{U}_2$  gelten. Folglich lassen sie sich mithilfe der Euler-Formel in die Form

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{1}{2} A_0 e^{i\eta} \\ U_2 &= \frac{1}{2} A_0 e^{-i\eta} \end{aligned}$$

bringen. Somit kann die Gleichung 9 in

$$I(t) = A_0 e^{-2\pi\mu t} \cos 2\pi\nu t + \eta \quad (10)$$


umgeformt werden. In diesem Fall liegt also eine gedämpfte harmonische Schwingung vor, dessen Amplitude mit fortlaufender Zeit exponentiell abnimmt. Die Schwingungsdauer kann mit Hilfe des Zusammenhangs  $T = \frac{1}{\nu}$  ermittelt werden. Für die allgemeine gedämpfte Schwingung ergibt sich

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}, \quad (11)$$

wobei zusätzlich die Abnahmegeschwindigkeit der Amplitude durch den Wert

$$T_{ex} = \frac{1}{2\pi\mu} = \frac{2L}{R} \quad (12)$$

beschrieben werden kann, welcher angibt, wann die Amplitude sich um den Faktor  $e$  verkleinert hat.

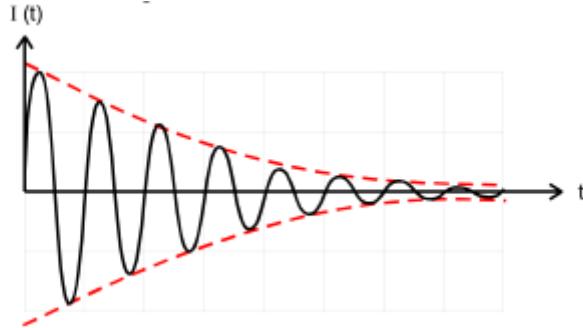

**Abbildung 3:** Zeitlicher Verlauf einer gedämpften Schwingung

### 2.2.2 Der Kriechfall


Der zweite Fall tritt ein, falls  $\frac{1}{LC} \frac{R^2}{4L^2}$  gilt, was dazu führt, dass selbst eine imaginäre Zahl darstellt. Damit enthält Gleichung 9 lediglich reelle Exponentialfunktionen, was bedeutet, dass keine Schwingung ausgeführt wird, sondern die Amplitude - abhängig von den Werten  $A_1$  und  $A_2$  - entweder direkt und monoton gegen null geht oder zuerst ein Maximum erreicht (die sogenannte Überschwingung) und dann gegen null strebt. Diese Verläufe sind in Abbildung 4 dargestellt.

### 2.2.3 Der aperiodische Grenzfall

Der dritte und letzte Fall tritt ein, wenn  $\frac{1}{LC} = \frac{R_{ap}}{4L^2}$  gilt, was dazu führt, dass  $\nu$  selbst null ergibt. Aus der Bedingung und Gleichung 9 ergibt sich für den zeitlichen Verlauf der Stromstärke


$$I(t) = Ae^{-\frac{R}{2L}t}$$

wobei angemerkt werden soll, dass hierbei keine Überschwingung auftreten kann und das die Stromstärke hierbei noch schneller als beim Kriechfall gegen null strebt (siehe Abbildung 4).

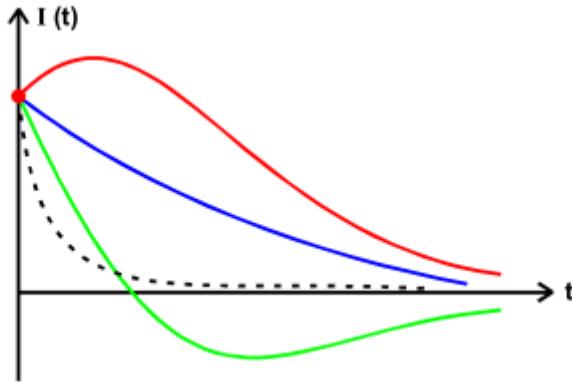

**Abbildung 4:** Darstellung des Kriechfalls und des aperiodischen Grenzfalls (gestrichelte Kurve)

## 2.3 Erzwungene Schwingungen

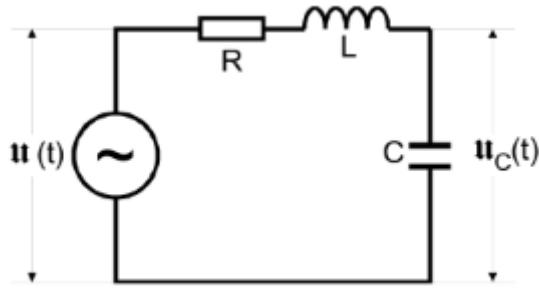

**Abbildung 5:** Schaltskizze eines erzwungenen RLC-Schwingkreises

Durch den Einbau einer Wechselstromquelle können am RCL-Kreis auch erzwungene Schwingungen betrachtet werden. Der schematische Aufbau für die Schaltung lässt sich der Abbildung 5 entnehmen. Für den von außen mit der Wechselspannung  $U(t) = U_0 e^{i\omega t}$  angetriebenen RCL-Kreis, geht Gleichung 1 in

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = U_0 e^{i\omega t} \quad (13)$$

über. Weiterhin lässt sich diese auf die Form

$$LC \frac{d^2U_C}{dt^2} + RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = U_0 e^{i\omega t} \quad (14)$$

bringen. Durch den Ansatz  $U_C(\omega, t) = \tilde{U}(\omega) e^{i\omega t}$  ( $\tilde{U}(\omega)$  ist eine komplexe Zahl) ergibt sich für die frequenzabhängigen Amplitude

$$\tilde{U}_C(\omega) = \frac{U_0(1 - LC\omega^2 - i\omega RC)}{(1 - LC\omega^2)^2 + \omega^2 R^2 C^2} \quad (15)$$

beziehungsweise für dessen Betrag

$$|\tilde{U}_C(\omega)| = U_C(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{(1 - LC\omega)^2 + \omega^2 R^2 C^2}}. \quad (16)$$

Diese wird auch als Resonanzkurve bezeichnet. Für  $\omega \rightarrow \infty$  gilt  $U_C \rightarrow 0$  und für  $\omega \rightarrow 0$  gilt  $U_C \rightarrow U_0$ . Falls die sogenannte Resonanzfrequenz

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} \quad (17)$$

sich der Eigenfrequenz

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (18)$$

nähert, kann die Kondensatorspannung  $U_C$  aber auch größer als die anliegende Generatorenspannung  $U_0$  sein. Im Fall der schwachen Dämpfung

$$\frac{R^2}{2L^2} \ll \frac{1}{LC}$$

überschreitet die Kondensatorspannung die Generatorenspannung, wobei

$$U_{C,max} = \frac{1}{\omega_0 RC} U_0 \quad (19)$$

den Zusammenhang darstellt. Falls  $R \rightarrow 0$  strebt, geht  $U_C \rightarrow \infty$ . Dies wird als Resonanzkatastrophe bezeichnet. Die Güte des Schwingkreises ergibt sich durch

$$q = \frac{1}{\omega_0 RC}. \quad (20)$$

Weiterhin wird die Breite der Resonanzkurve durch die Differenz der beiden Frequenzen

$$\omega_+ - \omega_- \approx \frac{R}{L} \quad (21)$$

angegeben, an denen die Kondensatorspannung, unter der Bedingung  $\frac{R^2}{L^2} \ll \omega_0^2$ , auf das  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ -fache ihres Maximalwerts abgefallen ist.


[sample]

### 3 Durchführung

#### 3.0.1 Untersuchung der Amplitude und Berechnung des Dämpfungswiderstandes

Zur Untersuchung der Zeitabhängigkeit der Amplitude und zur Berechnung des Dämpfungswiderstandes wird ein gedämpfter Schwingkreis gemäß Abbildung 6 aufgebaut. Dieser wird mit einem Nadelimpulsgenerator so angeregt, dass zwischen zwei Impulsen die

Amplitude um den Faktor drei bis acht abgenommen hat. Weiterhin soll der kleinere der beiden Festwiderstände verwendet werden und um Abweichungen der Messungen durch andere Bauteile zu vermeiden, wird ein hochohmiger Tastkopf mit  $R_i = 10 \text{ M}\Omega$  verwendet.

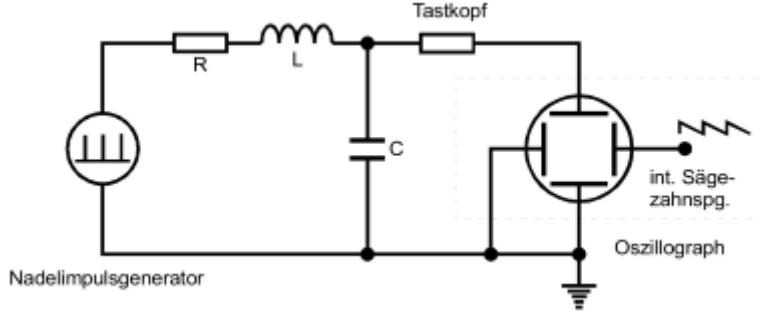


**Abbildung 6:** Schaltskizze eines gedämpften Schwingkreises zur Berechnung des Dämpfungswiderstandes und zur Untersuchung der Zeitabhängigkeit der Amplitude

Das Bild des Spannungsverlaufs auf dem Oszilloskop soll aufgenommen werden und anschließend soll zur Bestimmung des Dämpfungswiderstandes  $R_{eff}$ , sowie der Abklingdauer  $T_{ex}$  die Kondensatorspannung  $U_C$  gegen die Zeit aufgetragen werden. Der errechnete Wert von  $R_{eff}$  soll anschließend mit dem tatsächlichen Wert  $R$  aus der Schaltung verglichen werden.

### 3.0.2 Berechnung von dem Widerstand $R_{ap}$


Die Schaltung wird gemäß Abbildung 7 aufgebaut, wobei der regelbare Widerstand zunächst auf seinen Maximalwert eingestellt werden soll. Mit diesen Einstellungen ist auf dem Oszilloskop lediglich das Relaxationsverhalten des Schwingkreises zu erkennen. Um den Dämpfungswiderstand zu finden, bei dem der aperiodische Grenzfall eintritt, wird der regelbare Widerstand nun vorsichtig verkleinert, bis eine Überschwingung, das bedeutet  $\frac{dU_C}{dt} > 0$ , eintritt. Wird dies erreicht, so muss der regelbare Widerstand gerade so erhöht werden, dass die Überschwingung verschwindet. Der experimentell gemessene Wert soll anschließend mit dem Theoriewert verglichen werden.

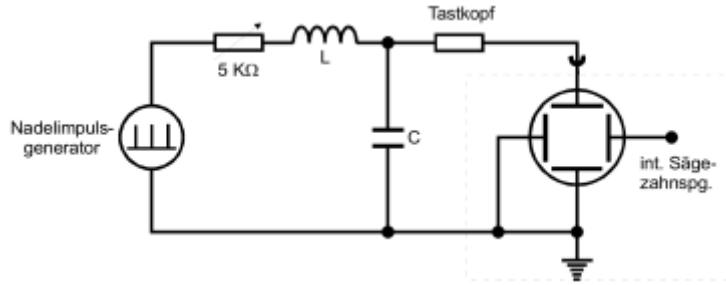

**Abbildung 7:** Schaltskizze eines gedämpften Schwingkreises zur Berechnung des Dämpfungswiderstandes  $R_{ap}$

### 3.0.3 Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung

Zunächst wird eine die Schaltung gemäß der Skizze 8 aufgebaut. Um die Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung nun zu messen, wird wieder ein Tastkopf verwendet, da so Störungen, die vom Widerstand des Millivoltmeters ausgehen zu minimieren. Weiterhin soll der größere der beiden Widerstände verwendet werden. Nun soll die Erregerspannung  $U$ , sowie die Kondensatorspannung  $U_C$  in Abhängigkeit von der Frequenz  $\nu$  gemessen werden. Anschließend soll das Verhältnis der Spannungen halblogarithmisch gegen die Frequenz aufgetragen werden. Zusätzlich soll der Bereich um die Resonanzfrequenz linear dargestellt werden. Es sollen die Güte  $q$  des Schwingkreises, ebenso wie die Breite vermesssen werden. Die Ergebnisse sollen mit den Theoriewerten verglichen werden. Der Innenwiderstand des Sinus-Generators darf hierbei nicht vernachlässigt werden.

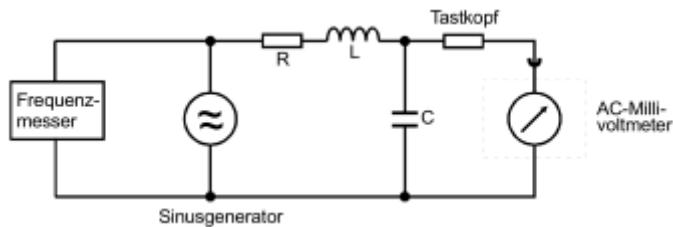


**Abbildung 8:** Schaltskizze zur Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung

### 3.0.4 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung

In diesem Teil des Versuchs soll die Abhängigkeit der Phasenverschiebung von der Frequenz untersucht werden. Dazu soll eine Schaltung, wie in der Schaltskizze 9 dargestellt ist, aufgebaut werden.

WAS GENAU SOLL ICH MACHEN????


Die gemessenen Werte von der Phasenverschiebung  $\phi$  soll halblogarithmisch gegen die Frequenz  $\nu$  aufgetragen werden, wobei der Bereich um  $\phi = \frac{\pi}{2}$  linear dargestellt werden soll. Die Resonanzfrequenz  $\nu_{res}$  sollen ebenso wie  $\nu_1$  und  $\nu_2$  bestimmt werden und anschließend mit den Theoriewerten verglichen werden.

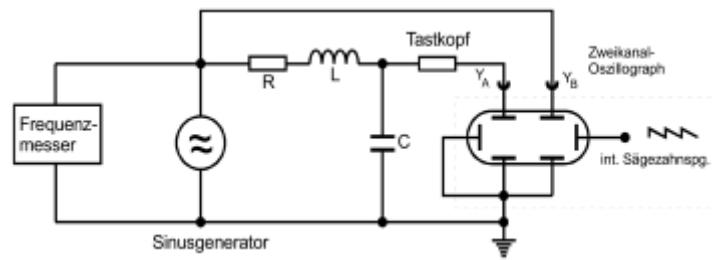

**Abbildung 9:** TTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

## 4 Auswertung

## 4.1 Dämpfung des elektrischen Schwingkreises

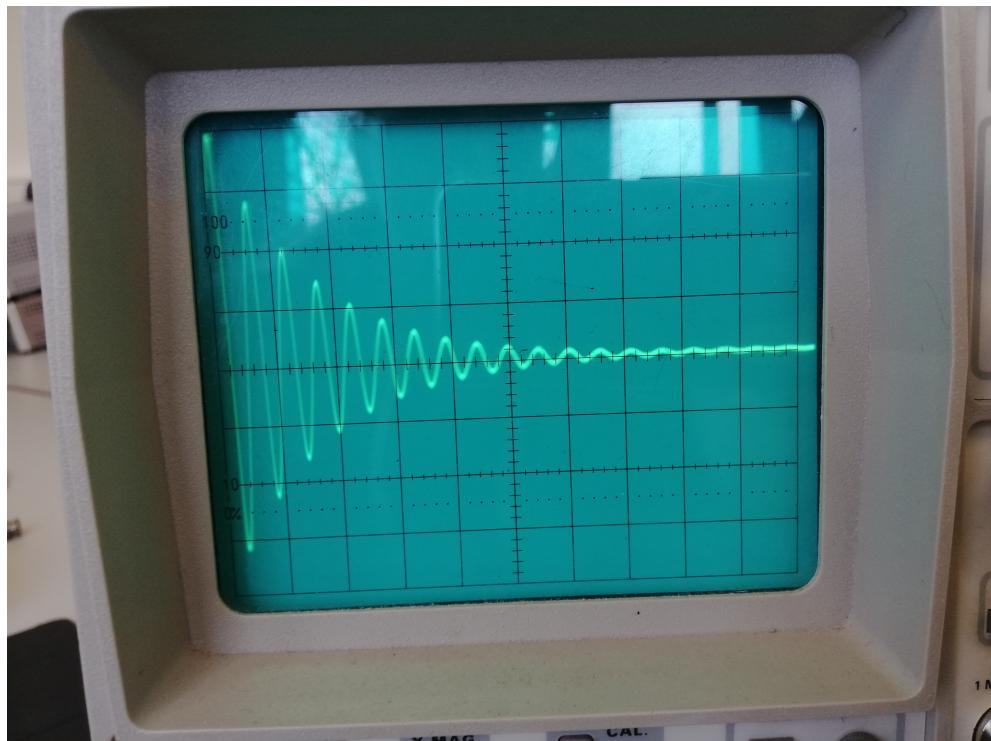

**Abbildung 10:** Kondensatorspannung in Abhangigkeit der Zeit beim gedampften Schwingkreis

$t / \mu\text{s}$	$U_C / \text{V}$
5	4
35	2,8
60	2
85	1,5
115	1,1
140	0,8
165	0,6
195	0,5
220	0,4
250	0,3
275	0,2
300	0,2

**Tabelle 1:** Kondensatorspannung in Abhängigkeit der Zeit beim gedämpften Schwingkreis


Aus Abbildung 10 wurden 12 Wertepaare abgelesen und in Tabelle 1 aufgelistet. Um die Abklingdauer  $T_{ex}$  zu bestimmen wurde nun zunächst eine lineare Ausgleichsrechnung durchgeführt. Dabei wurde eine Lineare Ausgleichsgerade mit Matplotlib erstellt, welche in Abbildung 12 zu sehen ist. Die Steigung

$$m = (-0,01032 \pm 0,00029) \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$


dieser Geraden entspricht dem Faktor im Exponenten in Gleichung 10, da  $U_C(t)$  proportional zu  $I(t)$  ist. Die Abklingdauer kann nach Gleichung 12 durch das Inverse des Betrags der Steigung als

$$T_{ex} = (96,9 \pm 2,7) \cdot 10^3 \text{ s}$$

berechnet werden. Mit der Abklingdauer kann nun eine nichtlineare Ausgleichskurve erstellt werden, die der Einhüllenden in Abbildung 10 entspricht. Die Ausgleichsgerade ist mit den abgelesenen Messwerten in Abbilung 11 zu sehen.

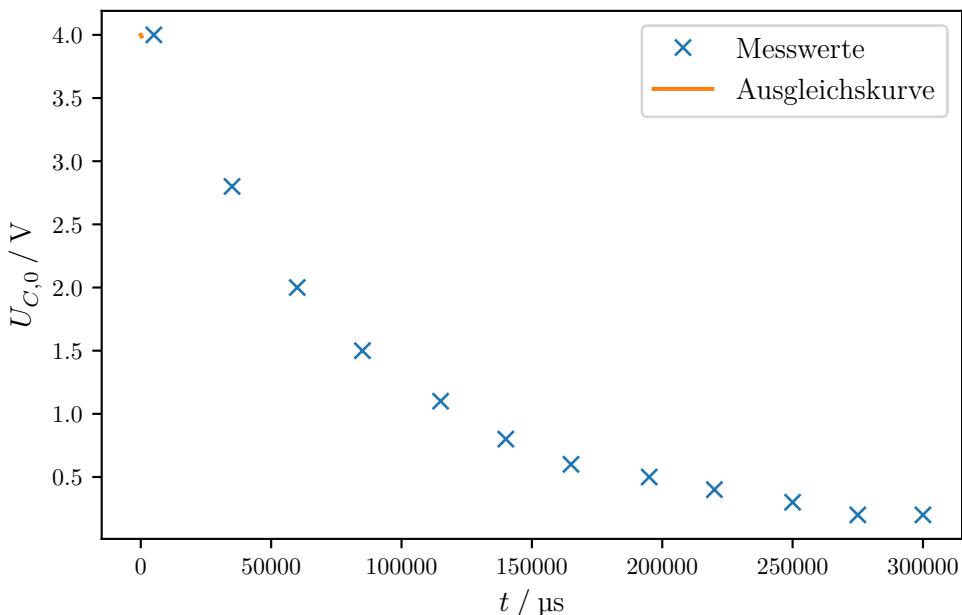

**Abbildung 11:** Amplitudenmaximum der Kondensatorspannung eines RLC-Kreises in Abhangigkeit der Zeit

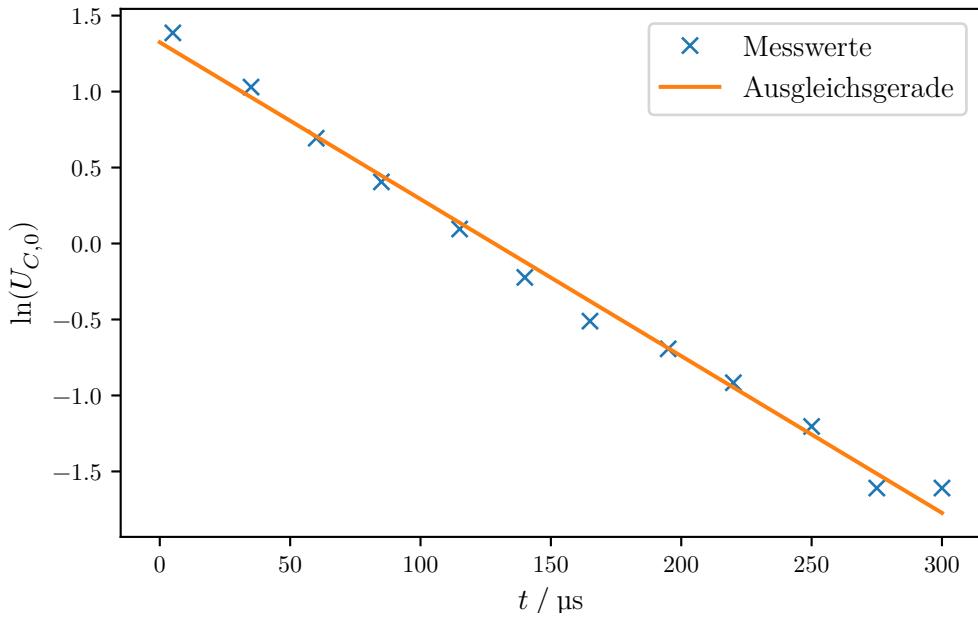

**Abbildung 12:** Linearisierte Darstellung der Amplitudenmaxima der Kondensatorspannung eines RLC-Kreises in Abhängigkeit der Zeit

Der Dämpfungswiderstand  $R_{eff}$  ergibt sich durch Zusammenhang 12 als

$$R_{eff} = (0,07224 \pm 0,0021) \cdot 10^{-3} \Omega$$

Die Abweichung zum eigentlichen Widerstandswert  $R = (30,3 \pm 0,1) \Omega$  lässt sich nicht allein durch den Innenwiderstand des Generators erklären, welcher  $R_G = 600 \Omega$  beträgt, denn damit würde  $R = (30,3 \pm 0,1) \Omega + 600 \Omega$

## 4.2 Aperiodischer Grenzfall

Bei der Messung nach 3.0.2 ergab sich für  $R_{ap}$  ein Wert von

$$R_{ap} = 1,4 \text{ k}\Omega$$

Mit Gleichung (REFERENZ) lässt sich  $R_{ap}$  als


$$R_{ap} = (1,673 \pm 0,004) \text{ k}\Omega$$

berechnen. Beim Vergleich mit dem Messwert fällt auf, dass sich die Abweichung durch den nicht beachteten Innenwiderstand  $R_G = 600 \Omega$  des Generators erklären lässt.

### 4.3 Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung

$\omega / \text{kHz}$	$U_C / \text{V}$
3	2,3
31	2,3
63	2,5
94	2,7
126	3,1
157	3,8
173	4,2
188	4,8
195	5,0
201	5,2
207	5,6
214	5,8
220	5,8
226	5,8
232	5,8
239	5,6
245	5,4
251	5,0
267	4,2
283	3,4
314	2,3
346	1,7
377	1,4
942	0,14
1885	0,02

**Tabelle 2:** Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung bei einer erzwungenen Schwingung

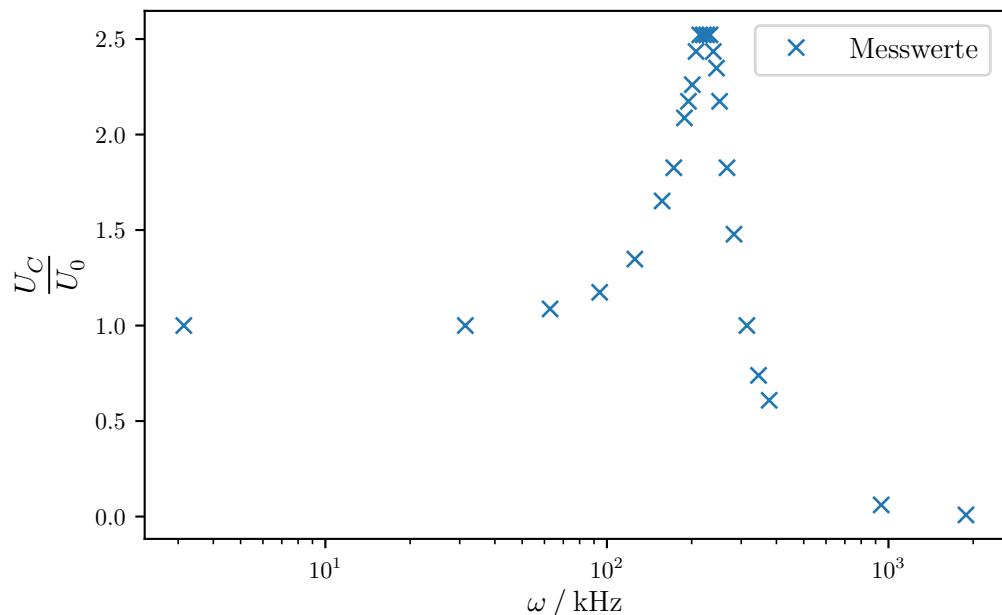

**Abbildung 13:** Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung bei einer erzwungenen Schwingung


Die Messwerte aus Tabelle 2 werden in Abbildung 13 dargestellt. Dabei ist  $U_0$  der gemessene Wert  $U_0 = 2,3 \text{ V}$  der Generatorspannung. Die Resonanzüberhöhung lässt sich als

$$q = 2,52$$

ablesen. Dieser lässt sich mit dem nach Gleichung 20 als

$$q = 0,9599 \pm 0,0024$$

errechneten Wert vergleichen. Für diesen wurde nun  $R = (271,6 \pm 0,1) \Omega + 600 \Omega$  angenommen. In Abbildung 14 ist der Bereich um die Resonanzfrequenz linear dargestellt.

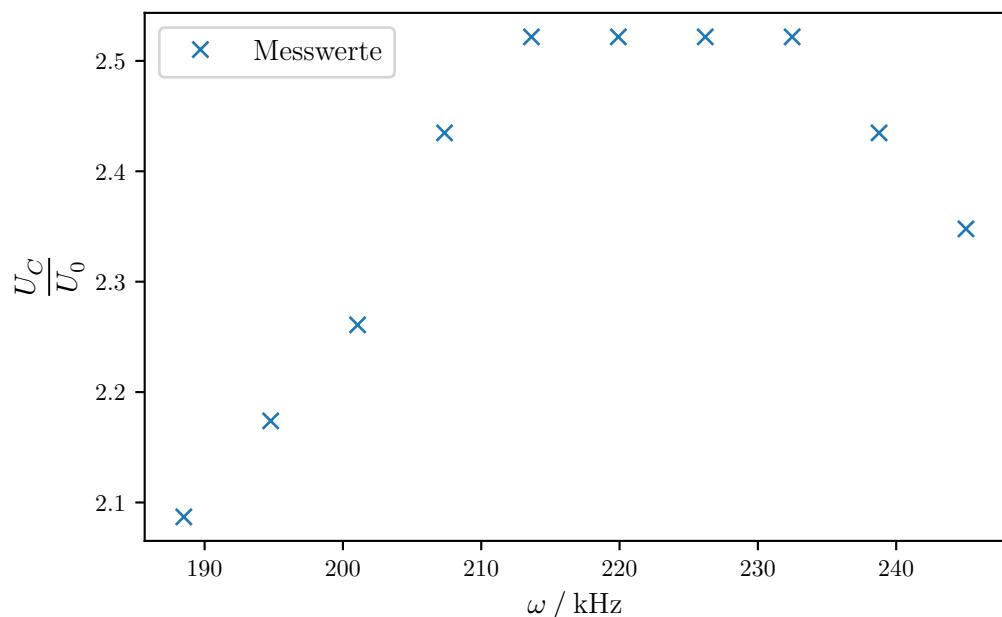


**Abbildung 14:** Frequenzabhängigkeit der Kondensatorspannung bei einer erzwungenen Schwingung in Nähe der Resonanz

#### 4.4 Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorenspannung

$\omega / \text{kHz}$	$a / \mu\text{s}$	$b / \mu\text{s}$	$\phi$
3	0,0	2000,0	0,00
31	0,0	100,0	0,00
63	2,0	50,0	0,25
94	7,5	68,0	0,69
126	2,0	50,0	0,25
157	2,5	40,0	0,39
173	3,0	37,0	0,51
188	3,5	34,0	0,65
195	4,0	33,0	0,76
201	4,5	32,0	0,88
207	5,0	30,5	1,03
214	5,5	30,0	1,15
220	6,0	29,0	1,30
226	6,0	28,5	1,32
232	6,5	27,5	1,49
239	7,0	27,0	1,63
245	7,5	26,0	1,81
251	7,5	25,5	1,85
267	8,0	24,0	2,09
283	8,5	22,5	2,37
314	8,5	18,5	2,89
346	5,8	18,5	1,97
377	7,5	17,0	2,77

**Tabelle 3:** Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorenspannung

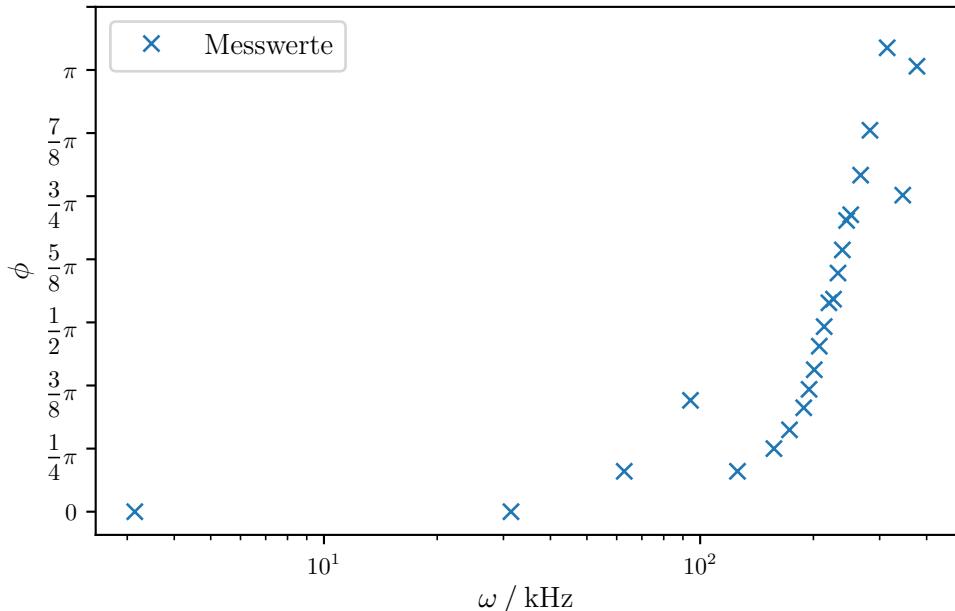

**Abbildung 15:** Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorenspannung


Die Messwerte aus Tabelle 3 werden in Abbildung 15 dargestellt. In Abbildung 16 ist der Bereich um die Resonanzfrequenz linear dargestellt. Diese lässt sich an der Stelle  $\pi/2$  als

$$\omega_{res} = 239 \text{ kHz}$$

ablesen. Im Vergleich zum, durch Gleichung 17, gerechneten Wert

$$\omega_{res} = (161,7 \pm 0,7) \text{ kHz}$$

fällt auf, dass der Theoriewert weit unter dem gemessenen Wert liegt. Auch hier wurde  $R = (271,6 \pm 0,1) \Omega + 600 \Omega$  angenommen.

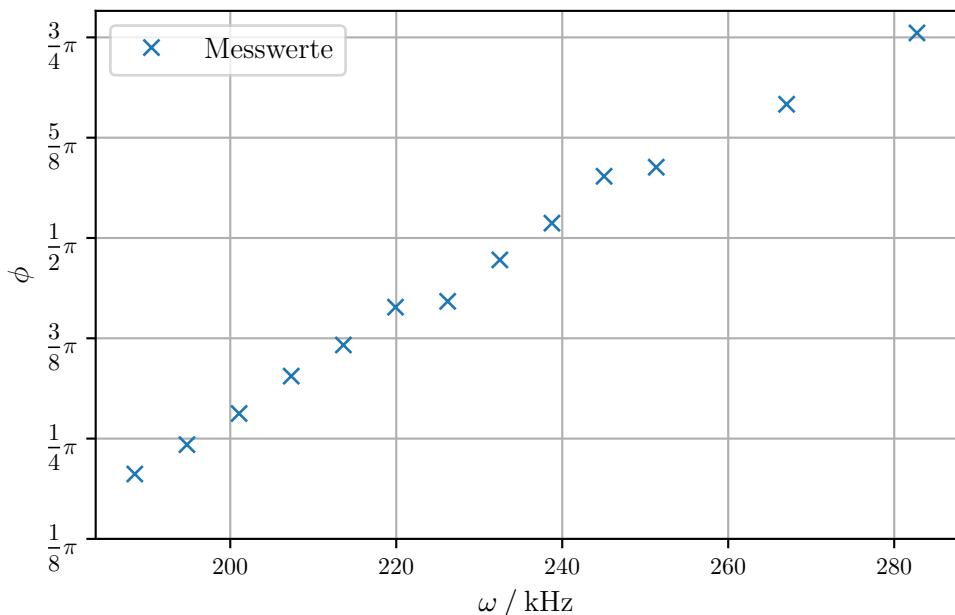

**Abbildung 16:** Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Kondensator- und Generatorenspannung in Nähe der Resonanz

$\omega_1$  liegt bei  $\pi/4$  und entspricht somit dem Messwert

$$\omega_1 = 195 \text{ kHz}.$$

$\omega_1$  liegt bei  $\pi \cdot 3/4$  und entspricht somit dem Messwert

$$\omega_2 = 283 \text{ kHz}.$$

Diese Werte können mit den beiden aus Gleichung (REFERENZ) errechneten Werten

$$\omega_1 = (145 \pm 0,4) \text{ kHz}$$

$$\omega_2 = (394 \pm 0,9) \text{ kHz}$$

verglichen werden.

## 5 Diskussion

Das vom Oszilloskop aufgenommene Bild 10 entspricht der erwarteten Form einer gedämpften Schwingung (siehe 3)

-Problem mit Inversem erklären? -Probelm, dass Innenwiderstand vielleicht nicht dem unseres Gerätes entspricht

Bei der Messung der Phasenverschiebung wurden nicht genug Werte aufgenommen um den nach Gleichung (REFERENZ) erwarteten Verlauf eines Arcustangens zu erkennen. Außerdem stechen einige Werte, wie der dritte Messwert in Abbildung 13 ungewöhnlich hervor, was wohl auf ein falsches Ablesen der Größen  $a$  oder  $b$  zurückzuführen ist. Bei der Bestimmung von  $\omega_1$  und  $\omega_2$  sind Ungenauigkeiten dadurch entstanden, dass jeweils der Wert abgelesen wurde, welcher am nähsten am gesuchten Vielfachen von  $\pi$  liegt. Doch diese Ungenauigkeiten können nicht erklären, warum vro allem  $\omega_2 = 283 \text{ kHz}$  so stark vom errechneten Wert  $\omega_2 = (394 \pm 0,9) \text{ kHz}$  abweicht. (VERWEIS AUF PROBLEM MIT INNENWIDERSTAND?)

## 6 Anhang

$f = 500 \text{ Hz}$	Zeit [μs]	$U [\text{V}]$
0,150		u
0,7-50		28
1,2-50		2
1,7-50		4,-
2,3-50		4,11
2,8-50		0,8
3,3-50		0,6
3,9-50		0,5
4,4-50		0,4
5-50		0,3
5,5-50		0,2
6-50		0,2

$$b) f = 500 \text{ Hz}$$

$$R_{AP} = 0,28 \cdot 5 \Omega$$

c) Frequenzabfall der Kondensatorspannung an einem Serienresonanzkreis

d) Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen Erreger- und Kondensatorspannung

$f \text{ in } \text{Hz}$	$U_C [\text{V}]$	$U_0 [\text{V}]$	$\phi$	b
500	2,3	2,3	0,5	2ms
5000	2,3	0,5	5,2-10ms	
10000	2,5	0,2-10ms	7,5-20ms	
15000	2,7	1,5-5ms	6,8-10ms	
20000	3,1	0,2-10ms	5-10ms	
25000	3,8	0,9-5ms	4-10ms	
- 27500	4,2	0,6-5ms	3,7-10ms	
30000	4,8	0,7-5ms	3,4-10ms	
31000	5	0,8-5ms	3,3-10ms	
32000	5,2	0,9-5ms	3,2-10ms	
33000	7,8-7	5ms	6,1-5ms	
34000	7,9-2	7,1-5ms	6-5ms	
35000	2,9-2	1,2-5ms	5,8-5ms	
36000	2,9-2	1,2-5ms	5,7-5ms	
37000	7,9-2	1,3-5ms	5,5-5ms	
38000	2,8-2	1,4-5ms	5,4-5ms	
39000	2,7-2	1,5-5ms	5,2-5ms	
- 40000	2,5-2	1,5-5ms	5,1-5ms	
42500	7,1-2	1,6-5ms	4,8-5ms	
45000	3,4	1,7-5ms	4,5-5ms	
50000	2,3	1,7-5ms	3,7-5ms	
55000	1,7	2,0-1,6-5ms	3,7-5ms	
60000	1,4	1,5-5ms	3,4-5ms	
150000	0,7-0,2			
300000	0,2-0,1			

S. Venhaus

## Literatur

- [1] TU Dortmund. *Versuchsanleitung-Das Relaxationsverhalten eines RC-Kreises*.
- [2] TU Dortmund. *Versuchsanleitung-Gedämpfte und erzwungene Schwingungen*.
- [3] John D. Hunter. „Matplotlib: A 2D Graphics Environment“. Version 1.4.3. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), S. 90–95. URL: <http://matplotlib.org/>.
- [4] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u. a. *SciPy: Open source scientific tools for Python*. Version 0.16.0. URL: <http://www.scipy.org/>.
- [5] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties*. Version 2.4.6.1. URL: <http://pythonhosted.org/uncertainties/>.
- [6] Travis E. Oliphant. „NumPy: Python for Scientific Computing“. Version 1.9.2. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), S. 10–20. URL: <http://www.numpy.org/>.